

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Nyquist <i>plots</i> dan Bode <i>plots</i> .....	5
2.2	Rangkaian Ekivalen Sel Elektrokimia.....	5
2.3	Tiga Elektroda Pada Potensiostat .....	7
2.4	Contoh Rangkaian Potensiostat.....	8
2.5	<i>Operational Amplifier</i> .....	9
2.6	Rangkaian Ekivalen Op-amp Ideal.....	11
2.7	Rangkaian Op-amp Sebagai Penguat Buffer.....	12
2.8	Rangkaian Op-amp <i>Inverting</i> dengan Sinyal <i>Input</i> dan <i>Output</i> .....	13
2.9	Rangkaian Op-amp Sebagai <i>Summing Amplifier</i> .....	13
2.10	Rangkaian Op-amp Sebagai <i>Transimpedance</i> .....	14
3.1	Diagram Alur Penelitian.....	17
3.2	IC Op-amp LMP7721MA/NOPB.....	19
3.3	IC Op-amp LMP7702MA/NOPB.....	20
3.4	IC Op-amp TLE2426 .....	20
3.5	IC Op-amp BUF634F .....	21
3.6	<i>Function Generator</i> RIGOL DG1022 .....	21
3.7	Osiloskop GDS-1102A-U .....	22
3.8	<i>Metal Film Resistor</i> .....	22
3.9	Kapasitor .....	22
3.10	PCB Cetak.....	23
3.11	Diagram Sistem Alat Penelitian.....	23
3.12	Rangkaian Potensiostat .....	24
3.13	Rangkaian Pemodelan Sel Elektrokimia.....	26
3.14	Tampilan Matlab R2021a .....	27
3.15	Tampilan Microsoft Excel .....	27
4.1	Rangkaian Potensiostat di PCB Cetak .....	29
4.2	Rangkaian Randles Cell pada Breadboard.....	30

4.3	Perbandingan Antara <i>Output</i> Pada Multimeter dan <i>Output</i> Perhitungan <i>Summing</i> .....	32
4.4	Perbandingan Antara <i>Output</i> Pada Multimeter dan <i>Output</i> Perhitungan <i>Inverting</i> .....	34
4.5	Perbandingan Antara <i>Output</i> Pada Multimeter dan <i>Output</i> Perhitungan <i>Buffer</i> .....	36
4.6	Perbandingan Antara <i>Output</i> Pada Multimeter dan <i>Output</i> Perhitungan <i>Buffer 2</i> .....	36
4.7	Perbandingan Antara <i>Output</i> Pada Multimeter dan <i>Output</i> Perhitungan <i>Transimpedance</i> .....	39
4.8	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> dan Imajiner Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	40
4.9	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> dan Imajiner Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis ( <i>Smooth</i> ) .....	40
4.10	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> Dari Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	41
4.11	Perbandingan Antara Nilai Impedansi Imajiner Dari Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	41
4.12	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> dan Imajiner Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	42
4.13	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> dan Imajiner Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis ( <i>Smooth</i> ) .....	43
4.14	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> Dari Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	43
4.15	Perbandingan Antara Nilai Impedansi Imajiner Dari Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	43
4.16	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> dan Imajiner Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	44
4.17	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> dan Imajiner Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis ( <i>Smooth</i> ) .....	45
4.18	Perbandingan Antara Nilai Impedansi <i>Real</i> Dari Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	45

4.19	Perbandingan Antara Nilai Impedansi Imaginer Dari Rangkaian Potensiostat Dengan Teoritis .....	46
4.20	Pengujian rangkaian potensiostat menggunakan kapasitor rusak .....	47